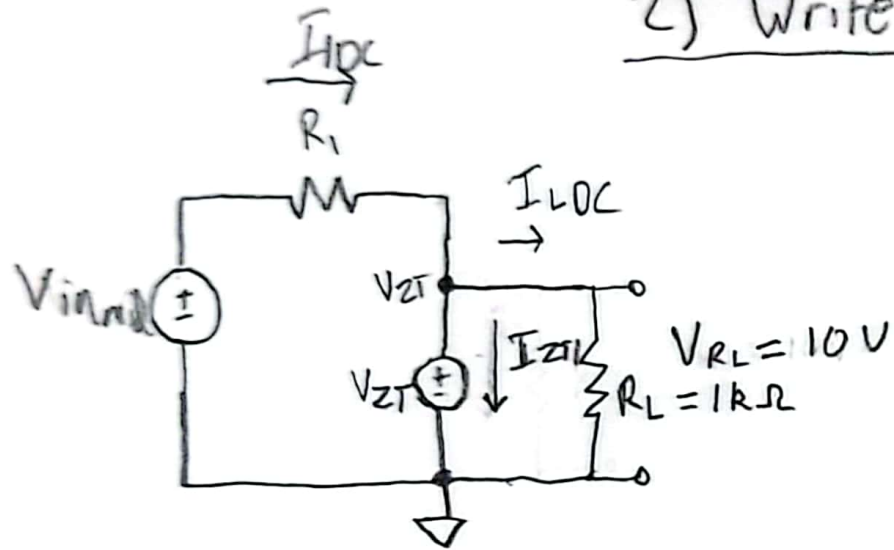


2) Write equation for R_1 in terms of V_{inmid}



KCL at Node V_{zt}

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_{IDC} = I_{zt} + I_{LOC}$$

$$\frac{V_{inmid} - 10V}{R_1} = 5mA + 1mA = 1mA$$

$$I_{IDC} = \frac{V_{inmid} - V_{zt}}{R_1}$$

$$I_{zt} = 5mA$$

$$I_{LOC} = \frac{V_{zt} - 0V}{R_L} = \frac{10V}{1k\Omega}$$

$$R_1 = \frac{V_{inmid} - 10V}{6mA} = \frac{V_{inmid} - 10V}{6E-3A}$$